

Problema 2.

Representar el diagrama funcional del sistema de la figura

